

Trabajo Práctico N°1

Contador BCD de 4 dígitos con salida a display 7 segmentos

Tomás Boccardo, *Padrón Nro. 93637*
tomasboccardo@gmail.com

2do. Cuatrimestre de 2013

66.17 Sistemas Digitales
Facultad de Ingeniería, Universidad de Buenos Aires

21 de septiembre de 2013

Índice

1. Introducción	3
2. Diseño	3
2.1. Generador de Enable	3
2.2. Controlador del display de 7 segmentos	3
3. Conclusiones	4

1. Introducción

El trabajo práctico consiste en diseñar, desarrollar, simular e implementar un contador BCD de 4 dígitos con salida a un display de 7 segmentos. En este informe se describirán los distintos pasos llevados a cabo para realización de el trabajo, así como las herramientas utilizadas para este fin.

2. Diseño

El siguiente diagrama de bloques fue diseñado basándose en el propuesto por la cátedra. La modificación que se introdujo fue remplazar los 4 contadores BCD de un solo dígito por un solo bloque con una salida de 4 bits por cada dígito. Con esto se buscó encapsular mejor la implementación del contador, y así permitiendo abstraernos de su desarrollo.

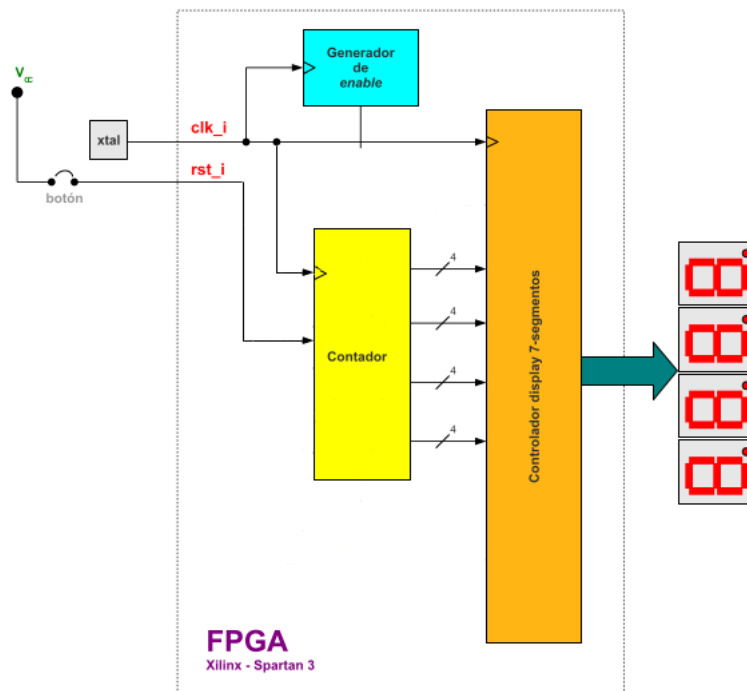


Figura 1: Diagrama de bloque de la arquitectura utilizada

Como vemos, la arquitectura esta compuesta por tres bloques. A continuación se describirá cada uno con mayor detalle.

2.1. Generador de Enable

La función del generador de enable es la de dividir los pulsos del clock para enviar una señal a la entrada 'enable' del contador cada una dada cantidad de tiempo. Así se logra que el contador se incremente cada vez que se le enviá un pulso.

Para cumplir con la función, implementaremos un contador que cuente determinada cantidad de pulsos del clock y llegada esa cantidad envíe un pulso de salida. Para hacerlo más genérico y fácil de testear, se decidió utilizar un genérico para poder variar la cantidad de pulsos a contar. Así mismo, como veremos en el diseño del controlador del display de 7 segmentos, también sera necesaria la utilización de un generador de enable por lo que, al hacerlo genérico se podrá reutilizar el ya desarrollado.

2.2. Controlador del display de 7 segmentos

La función del controlador del display de 7 segmentos es procesar la entrada de 4 dígitos representados en código binario y obtener una salida que alterne la selección del dígito del display y prenda los segmentos necesarios para representar el dígito en cuestión. Para esto se utilizara la arquitectura propuesta por la cátedra.

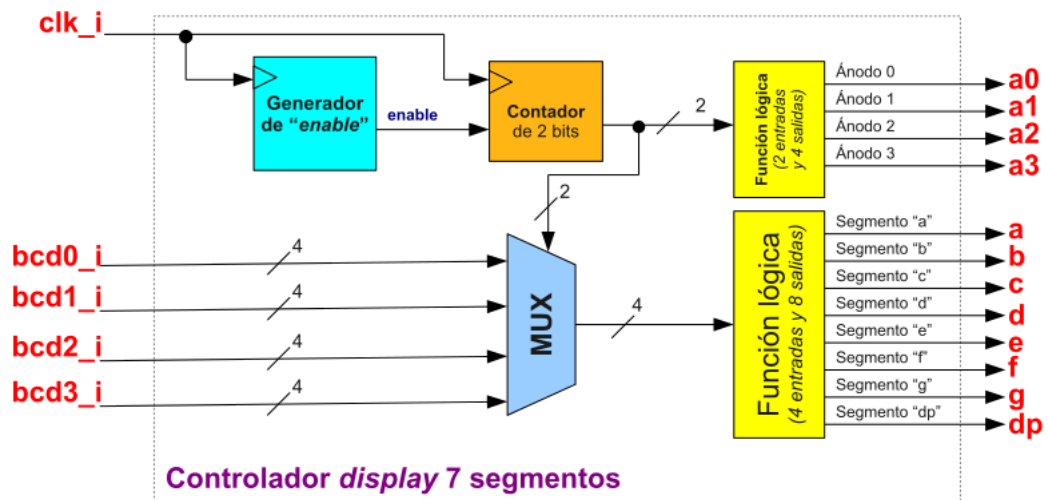


Figura 2: Diagrama de bloque de la arquitectura utilizada para el controlador de display

3. Conclusiones

Conclusion